

Prova Finale di Reti Logiche

Leonardo Airoidi
10669429

A. A. 2021-22

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Specifiche	2
1.2	Strumenti	3
1.3	Esempio	3
2	Architettura	5
2.1	Serializzatore	5
2.2	Convolutore	6
2.3	Parallelizzatore	7
2.4	Datapath	8
2.5	Macchina a stati	10
2.5.1	Elenco delle transizioni	10
2.5.2	Descrizione degli stati	11
3	Risultati sperimentali	19
3.1	Sintesi	19
3.1.1	Componenti	19
3.1.2	Timing	20
3.2	Analisi esecuzione esempio	21
3.3	Testing	22
4	Conclusione	23

Capitolo 1

Introduzione

La specifica della Prova finale (Progetto di Reti Logiche) A. A. 2021-22 richiede di implementare un **codificatore convoluzionale** usando il linguaggio VHDL.

Un codificatore convoluzionale è un dispositivo che tramite l'applicazione di un *codice convoluzionale* codifica uno stream di bit in ingresso in uno stream di bit in uscita ridondante che permette a un dispositivo che legge lo stream codificato di risalire allo stream originale anche in presenza di errori applicando tecniche di *error-correction*. Codificatori convoluzionali elettronici sono molto comuni nell'ambito delle telecomunicazioni, in quanto conferiscono a una rete un certo grado di robustezza: un dispositivo ricevente può ricostruire il segnale trasmesso, che potrebbe risultare corrotto a causa del rumore sulla linea, senza richiedere un ulteriore invio dell'informazione.

1.1 Specifiche

Nel caso specifico di questo progetto, è richiesto lo sviluppo di un circuito integrato con le seguenti caratteristiche:

1. il *codice convoluzionale* ha **tasso di trasmissione** $\frac{1}{2}$.
2. si interfaccia con una memoria sincrona a word di 8bit e indirizzi a 16bit.
3. lo stream in ingresso è di dimensione n words memorizzate a partire dall'indirizzo 0x01.
4. la dimensione dello stream è memorizzata all'indirizzo 0x00 ed è al massimo di 255 words.
5. il dispositivo viene sempre inizializzato con un segnale di **reset**.
6. la computazione inizia al segnale di **start** e termina quando il dispositivo alza il segnale **done**. Il dispositivo deve essere in grado di gestire computazioni successive senza aver bisogno di un segnale di **reset**. Si presuppone che il segnale di **start** rimanga alto durante tutta la computazione e che non possa essere rialzato prima che il segnale di **done** sia stato riportato a 0.
7. il dispositivo deve funzionare con un periodo di clock di almeno 100ns

1.2 Strumenti

Il progetto sarà sviluppato in **VHDL** (VHSIC Hardware Description Language) che permette di descrivere circuiti integrati. Per la simulazione e la sintesi della scheda il software utilizzato è **Xilinx Vivado** (*v2021.1*). Il circuito sarà poi implementato su una **FPGA Artix 7 xc7a200tfbg484-1**.

1.3 Esempio

Si prenda in analisi un caso di utilizzo caratterizzato da 3 elaborazioni richieste alla macchina in sequenza, dove la seconda è avviata a 1000ns dal termine della prima tramite il segnale *start* e la terza viene interrotta dopo un *reset* del dispositivo e riavviata.

Il circuito deve essere in grado di elaborare correttamente tutti i 3 i segnali presenti nella RAM durante le 3 elaborazioni, partendo solamente dopo il segnale di *start* e segnalando la fine di ciascuna con un segnale di *done*, mantenuto alzato fino a che il segnale di *start* non è riportato a 0.

Elaborazione 1

Prima di ogni primo utilizzo il *reset* della macchina è alzato. In questo caso viene alzato per 100ns e dopo altri 100ns di attesa viene richiesto lo *start* dell'elaborazione. Questa elaborazione consiste in uno stream di solo 2 byte. Al termine di questa elaborazione lo *start* viene abbassato solo 500ns dopo la segnalazione di *done* da parte della macchina. *done* dovrà dunque rimanere 1.

RAM Input data

```
[0] 2
[1] 162
[2] 75
```

RAM Expected output

```
[1000] 209    [1001] 205
[1002] 247    [1003] 210
```

Elaborazione 2

Dopo la prima elaborazione vengono lasciati 1000ns di attesa, dopo i quali viene segnalato un nuovo *start*. In questa elaborazione viene computato uno stream di 6 byte.

RAM Input data

```
[0] 6
[1] 163
[2] 47
[3] 4
[4] 64
[5] 67
[6] 13
```

RAM Expected output

```
[1000] 209    [1001] 206
[1002] 189    [1003] 37
```

[1004]	176	[1005]	55
[1006]	55	[1007]	0
[1008]	55	[1009]	14
[1010]	176	[1011]	232

Elaborazione 3

La terza elaborazione comincia 100ns dopo la prima ma a 500ns dalla partenza, il segnale di *reset* si alza per 10ns. La macchina dovrebbe comportarsi correttamente e resettare il proprio stato. Un nuovo segnale di *start* viene quindi dato 500 ns dopo il *reset*: a questo punto l'elaborazione dovrebbe ricominciare e terminare correttamente.

RAM Input data

[0]	3
[1]	112
[2]	164
[3]	45

RAM Expected output

[1000]	57	[1001]	176
[1002]	209	[1003]	247
[1004]	13	[1005]	40

L'esecuzione di questo testbench verrà analizzata nel Capitolo 3.

Capitolo 2

Architettura


Il dispositivo è stato implementato come una macchina a stati che controlla un datapath, che si interfaccia con diversi componenti più piccoli. La scelta di dividere il progetto in moduli più piccoli è stata presa per non rendere troppo complessa e articolata la gestione del dispositivo nella sua interezza. In questo modo la macchina a stati si limita a gestire la comunicazione e coordinazione dei vari componenti, che eseguono ciascuno una funzione definita anch'essa da una macchina a stati interna.

2.1 Serializzatore

Il **serializzatore** è il componente addetto alla serializzazione in un flusso continuo di bit dei byte caricati dalla ram. Il serializzatore si interfaccia, oltre al segnale di *clock* e al segnale di *reset*, con il segnale di ingresso da serializzare [**input:8bit**] e dal segnale di controllo *start*. Produce in uscita un segnale di [**output:1bit**] che corrisponde al flusso serializzato del byte in input e un segnale di *done* che indica la fine della serializzazione.

Al segnale di **start** della serializzazione il componente passa dallo stato **STOPPED** allo stato attivo. Quando il componente è attivo produce in uscita per **due cicli di clock** l'*n-esimo* bit del segnale in ingresso, incrementando poi il contatore per produrre in uscita l'*n+1-esimo* bit del byte in ingresso nei prossimi due cicli di clock. La serializzazione termina quando il contatore interno raggiunge il valore 111: il registro viene incrementato tornando quindi a 0 ma il serializzatore torna nello stato **STOPPED**, che alza il segnale di *done* a 1.

 Il flusso in uscita ha periodo di due cicli di clock in quanto al convolutore server produrre due bit sequenzialmente in uscita per ogni bit in entrata. In questo modo la velocità di serializzazione è ridotta della metà ma il convolutore riesce a produrre il flusso risultante sullo stesso ciclo di clock della macchina.



2.2 Convolutore


Il **convolutore** è il componente che emula il comportamento della macchina a stati del convolutore convoluzionale. E' stato realizzato seguendo il modello ad *automa a stati finiti (FSM)*. Il componente si interfaccia (oltre al segnale di *clock* e al segnale di *reset*) a un segnale di *reset* interno e a un segnale di *pause*. Questo permette al convolutore di fermare la propria macchina a stati ignorando l'*input* ma mantenendo comunque lo stato corrente della macchina. Questo stato di pausa viene utilizzato per attendere i caricamenti da e verso la memoria RAM che richiedono qualche ciclo di clock per caricare/scaricare i registri nella memoria e viceversa.

L'automa produce due bit in serie per ogni bit ricevuto in ingresso: per questo è fondamentale che il serializzatore mantenga per due cicli di clock il bit in ingresso. L'automa quindi possiede due stati per ogni macro-stato del convolutore convoluzionale, che corrispondono allo stato in cui l'uscita è settata a pk1 e l'uscita è settata a pk2.

La scelta di implementare il componente in questo modo è stata presa per rispettare le specifiche di progetto:

"Il flusso Y è ottenuto come concatenamento alternato dei due bit di uscita"

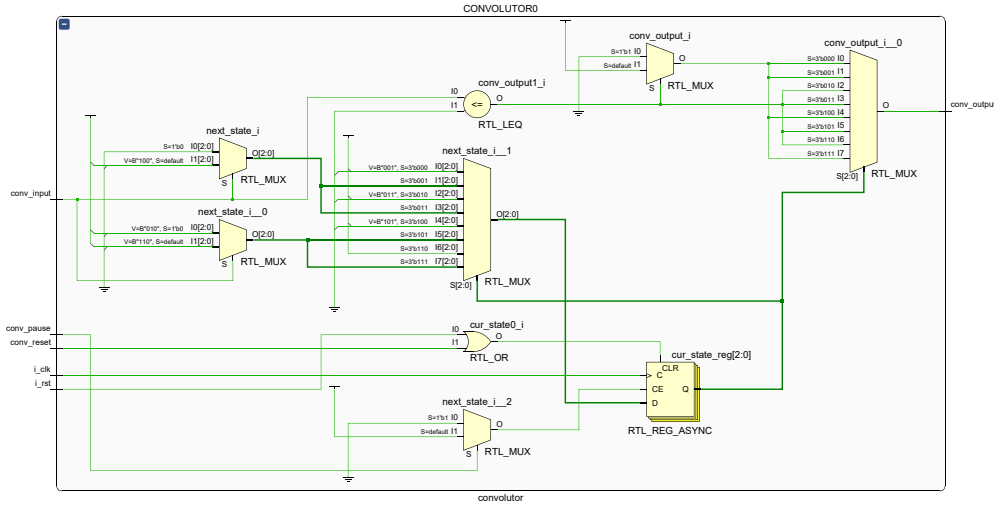Avendo un convolutore implementato come **entity separata a sè stante** è possibile utilizzare il componente come da specifica anche in altri progetti. Se per esempio si fosse scelto di gestire l'output del convolutore come una coppia di segnali pk1 e pk2 si sarebbe ridotto il tempo di computazione ma la specifica riguardante il flusso di uscita di dimensione di 1bit sarebbe stata violata.




2.3 Parallelizzatore

Il **parallelizzatore** è il componente addetto alla raccolta del flusso in uscita dal convolutore e alla sua memorizzazione in un registro interno. Questo permette di *impacchettare* il flusso d'uscita in byte in modo da essere scritti sulla memoria ram. Dato che per questa configurazione del convolutore a **ogni byte in ingresso** corrispondono **2 byte in uscita**, questo componente è stato progettato con un registro interno a **16 bit** in modo da poter memorizzare i 2 byte in uscita dall'elaborazione di un singolo byte e gestire poi il caricamento delle 2 parole sulla RAM.

Il parallelizzatore si interfaccia con un ingresso [input:1bit] e produce un'uscita [output:8bit], selezionabile tramite un **multiplexer**, che seleziona sull'uscita i bit [0-7] e [8-15] del registro interno.

Al segnale di **start** il componente passa dallo stato **STOPPED** allo stato **ACTIVE**. Quando il componente è attivo memorizza il bit di **ingresso** nell'*n-esimo* bit del registro interno, incrementando poi il contatore per il prossimo ciclo di clock. La parallelizzazione termina quando il contatore interno raggiunge il valore 1111: il registro viene incrementato tornando quindi a 0 e il parallelizzatore torna nello stato **STOPPED**, tenendo però comunque memorizzati i valori nel registro. A questo punto la macchina a stati entra negli stati di *caricamento in RAM*, dove carica nel registro di uscita in ordine il primo byte e il secondo nel registro di uscita, da cui poi il dato viene caricato sulla memoria.

 

2.4 Datapath

Il **datapath** è l'entità che **fornisce ai vari moduli un'interfaccia** per comunicare tra loro o con la **memoria RAM**. Per permettere le comunicazioni tra i vari moduli del dispositivo, istanziati nella macchina a stati (*project_reti_logiche*), al datapath sono passati i segnali rappresentanti *dati* (mentre non sono passati quelli di controllo, di responsabilità della macchina a stati) dei vari componenti, che poi vengono connessi all'interno del datapath.

Il datapath contiene inoltre i componenti per interfacciarsi con la RAM e dei registri di supporto per la FSM.

Registri in out. Nella fase di lettura dalla memoria ram il dato viene letto e caricato in un registro *reg_in*. Nella fase di scrittura invece il dato sarà prelevato dal registro *reg_out*. Entrambi i registri sono da 8bit e sono connessi rispettivamente al serializzatore e al parallelizzatore. Il loro caricamento viene gestito dalla FSM.

Registro words. Nella fase di avvio del dispositivo viene letto all'indirizzo 0 della memoria il numero di byte da cui è formato lo stream di ingresso. Questo valore è memorizzato all'interno del registro *reg_words*, di 8bit in quanto la dimensione massima dello stream in ingresso è di 255 parole. Il suo caricamento è gestito dalla FSM.

Registro count. Durante l'esecuzione è necessario memorizzare lo stato di avanzamento in modo da sapere a quale indirizzo della RAM accedere per leggere o scrivere dati. Questo registro memorizza al suo interno *l'indirizzo* della cella di memoria di *read* a cui si sta puntando. Per esempio se si sta leggendo la terza parola dello stream nel registro sarà presente il valore **0x0003** in quanto lo stream è memorizzato a partire dall'indirizzo **0x0001**. E' un registro a 16bit e il suo caricamento e incremento è gestito dalla FSM.


Done comparator. Per rilevare la fine dell'elaborazione nel datapath è presente un comparatore. Esso effettua un controllo che porta un segnale di *done* interno a 1 se il valore contenuto all'interno del registro di *count* supera il numero di parole. Questo sfrutta il fatto che il numero della parola corrente corrisponde al contenuto del registro *count*, in quanto l'indirizzo della parola *n*-esima è *n*. Inoltre, se dovessimo essere nel caso in cui la lunghezza dello stream fosse 255, il confronto funzionerebbe ancora perchè fino a 255 il processo continuerebbe regolarmente mentre al raggiungimento di 256, valore possibile nel registro degli indirizzi a 16bit *count*, il confronto finirebbe correttamente per segnalare la fine dell'esecuzione.

```
if mux_count <= ("00000000" & reg_words) then
    o_done_signal <= '0';
else
    o_done_signal <= '1';
```

Multiplexer read write. Il registro *count* non è direttamente collegato con il segnale *address* della memoria RAM. Questo perchè in scrittura devono essere utilizzati gli indirizzi contigui partendo dall'indirizzo 1000. Questo multiplexer permette di selezionare quale indirizzo viene passato al segnale di indirizzo della memoria:

```
if i_rst = '1' or mux_rw_addr_sel = "00" or mux_rw_addr_sel = "11" then
    o_address <= reg_count;
elsif mux_rw_addr_sel = "01" then
    o_address <= (mux_count + mux_count) + "0000001111100110";
else --if mux_rw_addr_sel = "10" then
    o_address <= (mux_count + mux_count) + "0000001111100111";
end if;
```

Il mux seleziona di default il contenuto del registro *count* usato in lettura dello stream. Per la scrittura dei due byte corrispondenti all'elaborazione dell'*n*-esima parola, viene selezionato l'indirizzo $2n + 998$ per il primo byte e $2n + 999$ per il secondo. Questo permette di scrivere nell'indirizzo giusto i due byte derivati dall'elaborazione dell'*n*-esimo byte. Per esempio, la convoluzione terza parola verrà scritta negli indirizzi 1004 1005, in quanto la prima parola è scritta all'interno di 1000 1001 e la seconda in 1002 1003, come da specifica.

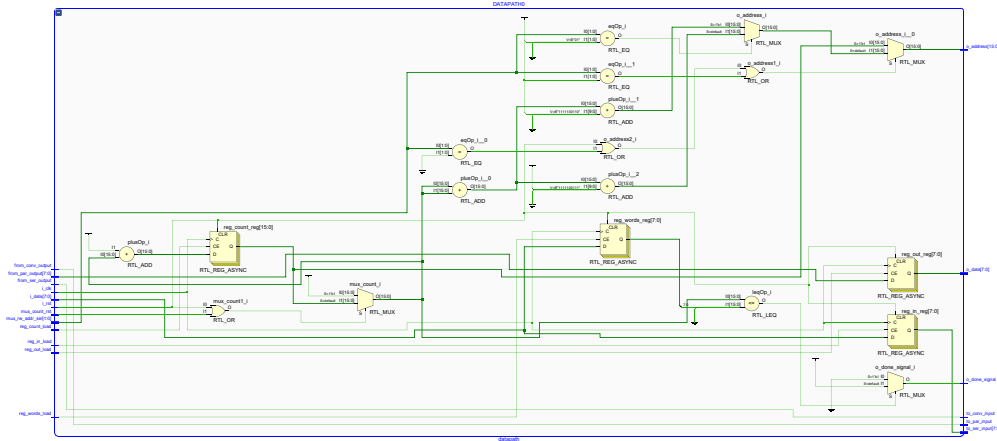

2.5 Macchina a stati

Il progetto è tutto contenuto all'interno della entity Vivado **project_reti_logiche**. Questa contiene al suo interno tutti i **components** del dispositivo (serializer, convolutor, parallelizer e datapath) e implementa tramite tre **process** (*FSM_STATE_CHANGE*, *FSM_FLOW*, *FSM_OUT*) il suo comportamento. Questa FSM permette di controllare il flusso d'esecuzione di tutto il dispositivo portando i segnali di controllo ai valori corretti in base allo stato in cui ci si trova.

2.5.1 Elenco delle transizioni

Segue un elenco delle transizioni. Vedi figura 2.1

RESET	=> i_start	? READ_WORD_RAM_REQUEST : RESET
READ_WORDS_RAM_REQUEST	=> READ_WORDS_RAM_READ	
READ_WORDS_RAM_READ	=> READ_RAM_REQUEST	
READ_RAM_REQUEST	=> o_done_signal	? DONE : READ_RAM
READ_RAM	=> SERIALIZE	
SERIALIZE	=> ser_done	? LOAD_FROM_PAR : SERIALIZE
LOAD_FROM_PAR	=> WRITE_RAM_1	
WRITE_RAM_1	=> WRITE_RAM_2	
WRITE_RAM_2	=> WRITE_RAM_WAIT	
WRITE_RAM_WAIT	=> READ_RAM_REQUEST	
DONE	=> i_start	? DONE : RESET

2.5.2 Descrizione degli stati

La macchina a stati è modellata come una macchina di Moore. I segnali di controllo sono dipendenti solamente dallo stato corrente della macchina. In seguito sono elencate le uscite dei segnali di controllo per ogni stato. Di default tutti gli stati sono portati al livello logico basso.

RESET

Lo stato di reset corrisponde allo stato iniziale della macchina. La macchina torna in questo stato alla fine di una computazione quando è stato riabbassato il segnale di start o quando il segnale di reset è portato a 1.

In questo stato si azzerava il registro count degli indirizzi tramite un multiplexer e si azzerava lo stato del convolutore, riportandolo nello stato iniziale in modo da poter iniziare una elaborazione sempre con il convolutore azzerato anche in caso di multiple elaborazioni in sequenza.

Si esce dallo stato di reset non appena una nuova elaborazione è richiesta tramite il segnale di start.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	1
mux_count_rst	1
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	1
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.1: Uscite nello stato RESET.

READ_WORDS_RAM_REQUEST

Nello stato di READ_WORDS_RAM_REQUEST si carica all'interno del registro words il numero di byte corrispondente alla lunghezza dello stream in input. Questo valore viene richiesto alla RAM in questo stato.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	1
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.2: Uscite nello stato READ_WORDS_RAM_REQUEST.

READ_WORDS_RAM_READ

Essendo la memoria sincrona, essa rilascia il dato richiesto al ciclo di clock precedente solamente durante quello successivo. In questo stato, raggiunto nel ciclo di clock immediatamente successivo al ciclo dello stato READ_WORDS_RAM_REQUEST, si carica il valore recuperato dalla RAM all'interno del registro *words*.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	1
reg_count_load	1
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.3: Uscite nello stato READ_WORDS_RAM_READ.

READ_RAM_REQUEST

READ_RAM_REQUEST è lo stato che richiede alla memoria RAM il byte dello stream da leggere per proseguire con l'elaborazione. Per questo utilizza il mux di selettore indirizzo a 00 in modo da andare a leggere dall'indirizzo di lettura già contenuto nel registro di count.

Oltre all'interrogazione della RAM lo stato effettua una funzione di controllo: se dal datapth arriva il segnale *o_done_signal* il prossimo stato non sarà quello di caricamento nel registro in della parola letta dalla memoria ma lo stato di DONE, dove viene notificata la fine dell'elaborazione.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	1
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.4: Uscite nello stato READ_RAM_REQUEST.

READ_RAM

In questo stato il byte dello stream richiesto al ciclo precedente viene letto e caricato all'interno del registro *reg_in*. Inoltre è alzato il segnale di start del serializzatore in modo da far partire l'elaborazione nel ciclo successivo.

Signal	Value
reg_in_load	1
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	1
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.5: Uscite nello stato READ_RAM.

SERIALIZE

Nello stato serialize avviene tutto il calcolo della convoluzione del byte presente all'interno del registro *reg_in*. Il serializzatore continua finchè non ha serializzato tutto il registro *reg_in*, quando alzerà il segnale *ser_done*, che mette in pausa il convolutore. Il parallelizzatore, partito anch'esso con il segnale di *ser_start* sarà valido alla fine della convoluzione del byte. Quando il segnale di *ser_done* è alzato dopo 16 cicli di clock si passa alla sezione di caricamento in RAM.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.6: Uscite nello stato SERIALIZE.

LOAD_FROM_PAR

In questo stato si carica dal registro interno del parallelizzatore al registro di uscita *reg_out* il primo byte da scrivere in memoria. Il byte corretto viene selezionato mandando al parallelizzatore il bit di comando del suo mux di uscita. Il primo byte viene selezionato con il segnale 0.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	1
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.7: Uscite nello stato LOAD_FROM_PAR.

WRITE_RAM_1

Nel primo stato di scrittura viene richiesta alla RAM la scrittura del primo byte, presente già nel registro di uscita. Questo viene scritto all'indirizzo selezionato con il mux di indirizzo a 01. Inoltre sempre durante questo stato viene richiesto il caricamento del secondo byte in ingresso nel registro di out, in modo da averlo già caricato per il successivo ciclo di clock e richiedere già la sua scrittura.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	1
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	01
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	1
o_en	1
o_we	1
o_done	0

Tabella 2.8: Uscite nello stato WRITE_RAM_1.

WRITE_RAM_2

In questo stato, come nel precedente, viene richiesta la scrittura del registro di output, che in questo ciclo di clock avrà caricato il secondo byte presente nel parallelizzatore. Per il secondo byte viene scelto l'indirizzo selezionato 10 dal mux degli indirizzi.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	10
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	1
o_we	1
o_done	0

Tabella 2.9: Uscite nello stato WRITE_RAM_2.

WRITE_RAM_WAIT

Durante questo ciclo di clock la RAM sta completando il caricamento del secondo byte dello stream di uscita. Con questo stato di attesa si aspetta in modo da avere una RAM valida già in uscita da questo stato. Inoltre si incrementa il counter degli indirizzi in modo che il prossimo stato (READ_RAM_REQUEST) abbia il contatore aggiornato e possa svolgere la verifica dello stato dell'elaborazione.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	1
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0



Tabella 2.10: Uscite nello stato WRITE_RAM_WAIT.

DONE

Questo è lo stato di fine elaborazione. Esso porta il segnale *o_done* a alto. Si resta in questo stato fintantochè il segnale di start non viene riabbassato dall'utente. A quel punto la macchina tornerà nello stato iniziale (RESET) abbassando il segnale di done e rendendolo pronto per una nuova elaborazione, come da specifica.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	1

Tabella 2.11: Uscite nello stato DONE.

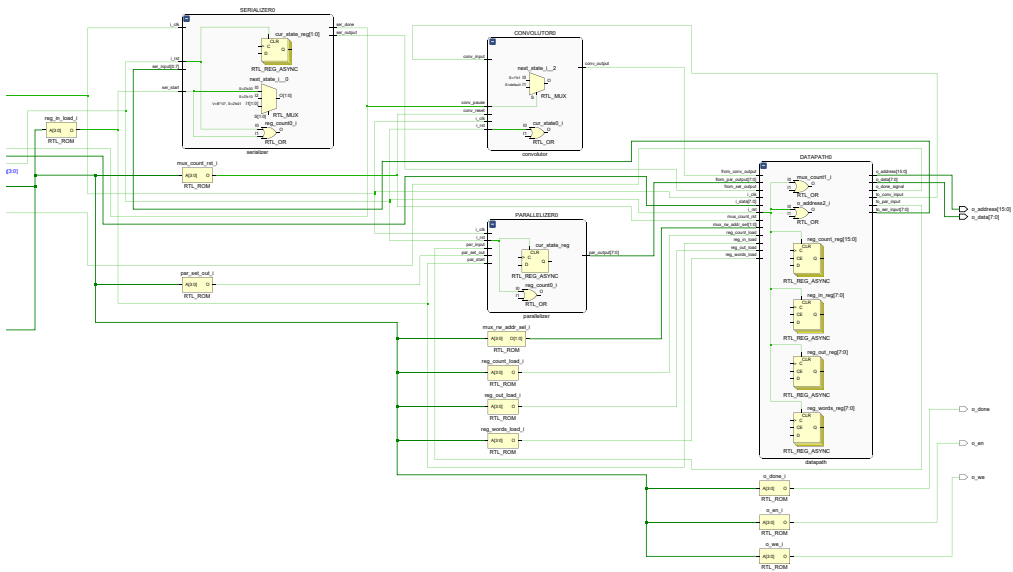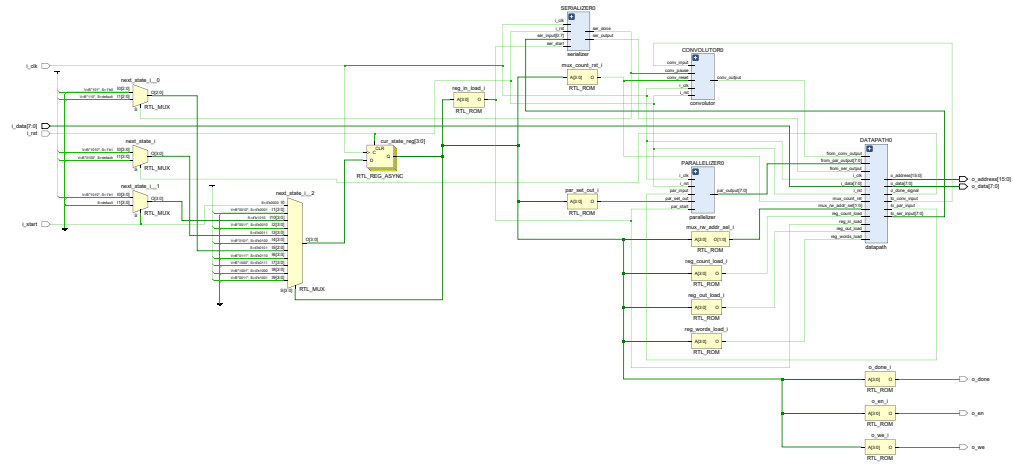

 


Figura 2.1: FSM Flow

Capitolo 3

Risultati sperimentali

Il dispositivo progettato è stato sintetizzato e testato con il tool Vivado di Xilinx. Vengono riportate ora le analisi sugli aspetti di sintesi del dispositivo e sui test effettuati su di esso.

3.1 Sintesi

La sintesi è eseguita con un constraint sul periodo di clock di **100ns** e con una fpga target **FPGA Artix 7 xc7a200tfbg484-1**.

3.1.1 Componenti

Il report di sintesi riassume l'elenco dei componenti della FPGA utilizzati per sintetizzare il dispositivo.

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Slice LUTs*	109	0	0	134600	0.08
LUT as Logic	109	0	0	134600	0.08
LUT as Memory	0	0	0	46200	0.00
Slice Registers	81	0	0	269200	0.03
Register as Flip Flop	81	0	0	269200	0.03
Register as Latch	0	0	0	269200	0.00
F7 Muxes	1	0	0	67300	<0.01
F8 Muxes	0	0	0	33650	0.00

Si può notare come tutti i registri utilizzati siano **sincroni** (flip flop).

3.1.2 Timing

Il report di timing riassume i parametri della scheda in relazione al segnale di clock

```
Slack (MET) :          95.783ns  (required time - arrival time)
  Source:          DATAPATH0/reg_count_reg[3]/C
                   {rise@0.000ns fall@50.000ns period=100.000ns}
  Destination:    FSM_onehot_cur_state_reg[4]/D
                   {rise@0.000ns fall@50.000ns period=100.000ns}
  Path Group:      clock
  Path Type:        Setup (Max at Slow Process Corner)
  Requirement:      100.000ns  (clock rise@100.000ns - clock rise@0.000ns)
  Data Path Delay:  4.066ns  (logic 1.496ns (36.793%)  route 2.570ns (63.207%))
  Logic Levels:     4  (CARRY4=2 LUT4=1 LUT6=1)
  Clock Path Skew:  -0.145ns  (DCD - SCD + CPR)
    Destination Clock Delay (DCD):  2.100ns = ( 102.100 - 100.000 )
    Source Clock Delay (SCD):  2.424ns
    Clock Pessimism Removal (CPR):  0.178ns
  Clock Uncertainty:  0.035ns  ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
    Total System Jitter (TSJ):  0.071ns
    Total Input Jitter (TIJ):  0.000ns
    Discrete Jitter (DJ):  0.000ns
    Phase Error (PE):  0.000ns
```

Si può notare come lo **slack** (parametro che indica il tempo tra il delay massimo della logica combinatoria e il prossimo rising-edge del ciclo di clock) sia particolarmente elevato. Questo a grazie al delay della logica combinatoria (**4.066ns**) che risulta più di un ordine di grandezza inferiore al periodo del ciclo di clock (100ns). Questo dato indica quindi che la scheda sarebbe in grado di girare a 10 volte la velocità attuale, ovvero con un ciclo di clock di periodo 10ns (100Mhz).

3.2 Analisi esecuzione esempio

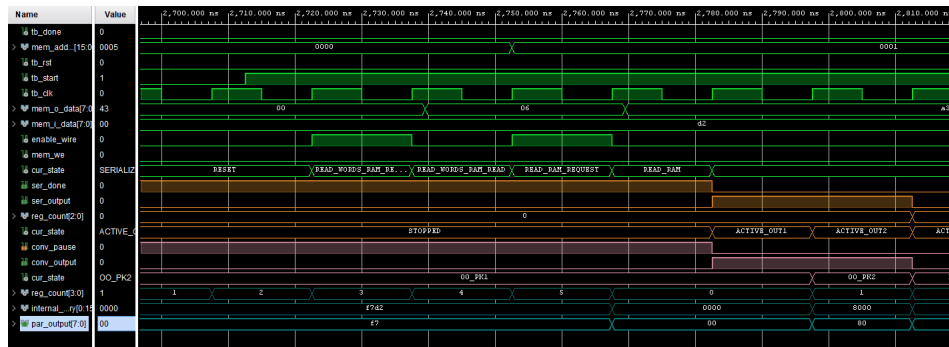


Figura 3.1: Avvio dell’elaborazione e caricamento del registro words.

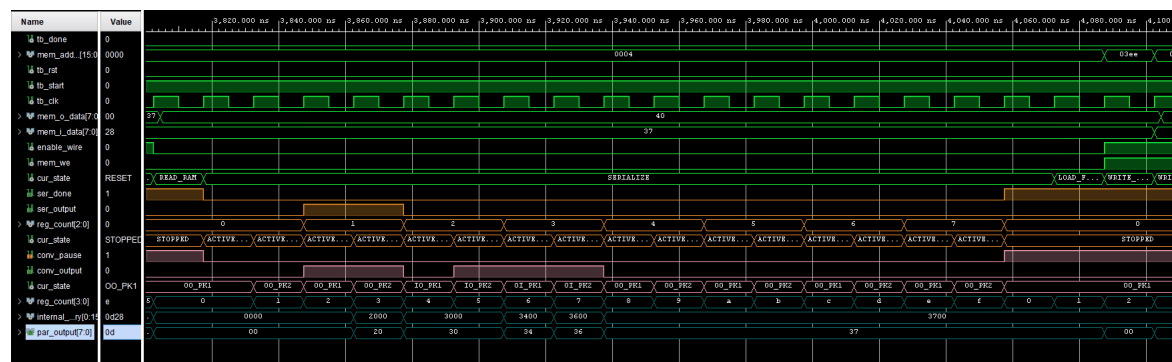


Figura 3.2: Elaborazione di un byte dello stream di ingresso.

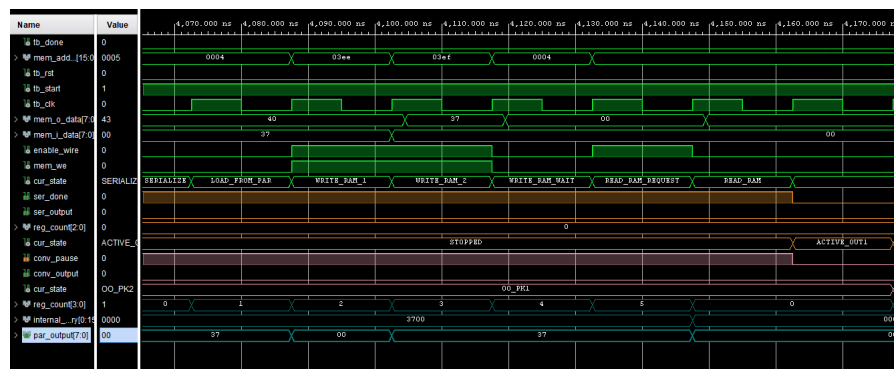


Figura 3.3: Caricamento in RAM di un byte elaborato.

3.3 Testing

Il dispositivo è stato testato con vari testbench e simulando casi di esecuzione reale. E' stata inoltre posta particolare attenzione nel testare vari *corner cases*, ovvero elaborazioni che contengono parametri limite (come per esempio avere uno stream di 0 o 255 parole) o situazioni irregolari in cui la macchina, se non progettata correttamente, potrebbe comportarsi in modo differente dal previsto.

E' stato provato anche un test che potrebbe simulare un caso di utilizzo reale del dispositivo. In questa elaborazione sono mandati in input sequenzialmente 1024 test da 255 byte l'uno. Questo potrebbe simulare l'uso di questo convolutore in un circuito che effettivamente deve convertire un flusso molto lungo e interfacciandosi al dispositivo attraverso una memoria RAM. Il risultato è stato un tempo di esecuzione totale di circa *600ms*. Da questo dato possiamo calcolare il throughput del circuito integrato.

$$Throughput = \frac{inputdata}{computingtime} = \frac{1024 * 255B}{600ms} = 435kB/s = 3.48Mbps$$

Tenendo in conto che questo risultato è fortemente influenzato dalla frequenza di clock (10Mhz), e considerando che il clock potrebbe essere spinto anche fino a 10 volte quello attuale, il dispositivo sembra possedere delle caratteristiche sufficienti anche per delle *real world usages*.

Capitolo 4

Conclusione

I test effettuati tramite testbench hanno evidenziato come il componente si comporti rispettando le specifiche e gli obiettivi prefissati. L'intero progetto è stato sviluppato cercando di rendere il codice scritto il più chiaro possibile, utilizzando pattern di programmazione VHDL e spezzando il dispositivo in sotto-moduli. Questo permette una chiara suddivisione delle funzionalità, aiutando nella progettazione dell'intera macchina e rendendo il codice riutilizzabile e facilmente interscambiabile con componenti di tipo diverso. Facilita inoltre lo sviluppo del progetto poiché il testing può essere effettuato sin dall'inizio sui singoli moduli. I test dei corner case hanno permesso anche di evidenziare una falla di progettazione che ha portato alla revisione e alla correzione di una parte dell'architettura del dispositivo.

In conclusione il lavoro svolto è stato interessante poiché ha permesso di evidenziare le varie fasi di un progetto di un circuito integrato (progettazione, implementazione, testing, relazione) e si è mostrata una sfida da affrontare in un campo che vorrei approfondire.