

Prova Finale di Reti Logiche

Leonardo Airoidi

A. A. 2021-22

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Specifiche	2
1.2	Strumenti	3
1.3	Esempio	3
2	Architettura	4
2.1	Serializzatore	4
2.2	Convolutore	5
2.3	Parallelizzatore	6
2.4	Datapath	7
2.5	Macchina a stati	9
2.5.1	Elenco delle transizioni	9
2.5.2	Descrizione degli stati	10
3	Risultati sperimentali	18
3.1	Sintesi	18
3.1.1	Componenti	18
3.1.2	Timing	18
4	Conclusione	20

Capitolo 1

Introduzione

La specifica della Prova finale (Progetto di Reti Logiche) 2021 richiede di implementare un **codificatore convoluzionale** usando il linguaggio VHDL.

Un codificatore convoluzionale è un dispositivo che tramite l'applicazione di un *codice convoluzionale* codifica uno stream di bit in ingresso in uno stream di bit in uscita ridondante che permette a un dispositivo che legge lo stream codificato di risalire allo stream originale anche in presenza di errori applicando tecniche di *error-correction*. Codificatori convoluzionali elettronici sono molto comuni nell'ambito delle telecomunicazioni, in quanto conferiscono a una rete un certo grado di robustezza: un dispositivo ricevente può ricostruire il segnale trasmesso, che potrebbe risultare corrotto a causa del rumore sulla linea, senza richiedere un ulteriore invio dell'informazione.

1.1 Specifiche

Nel caso specifico di questo progetto, è richiesto lo sviluppo di un circuito integrato con le seguenti caratteristiche:

1. il *codice convoluzionale* ha **tasso di trasmissione** $\frac{1}{2}$.
2. si interfaccia con una memoria sincrona a word di 8bit e indirizzi a 16bit.
3. lo stream in ingresso è di dimensione n words memorizzate a partire dall'indirizzo `0x01`.
4. la dimensione dello stream è memorizzata all'indirizzo `0x00` ed è al massimo di 255 word.
5. il dispositivo viene sempre inizializzato con un segnale di **reset**.
6. la computazione inizia al segnale di **start** e termina quando il dispositivo alza il segnale **done**. Il dispositivo deve essere in grado di gestire computazioni successive senza aver bisogno di un segnale di **reset**. Si presuppone che il segnale di **start** rimanga alto durante tutta la computazione e che non possa essere rialzato prima che il segnale di **done** sia stato riportato a 0.
7. il dispositivo deve funzionare con un periodo di clock di almeno 100ns

1.2 Strumenti

Il progetto sarà sviluppato in **VHDL** (VHSIC Hardware Description Language) che permette di descrivere circuiti integrati. Per la simulazione e la sintesi della scheda il software utilizzato è **Xilinx Vivado** (*v2021.1*). Il dispositivo sarà poi implementato su una **FPGA Artix 7 xc7a200tfbg484-1**.

1.3 Esempio

Capitolo 2

Architettura


Il dispositivo è stato implementato come una macchina a stati che controlla un datapath, che si interfaccia con diversi componenti più piccoli. La scelta di dividere il progetto in moduli più piccoli è stata presa per non rendere troppo complessa e articolata la gestione del dispositivo nella sua interezza. In questo modo la macchina a stati si limita a gestire la comunicazione e coordinazione dei vari componenti, che eseguono ciascuno una funzione definita anch'essa da una macchina a stati interna.

2.1 Serializzatore

Il **serializzatore** è il componente addetto alla serializzazione in un flusso continuo di bit dei byte caricati dalla ram. Il serializzatore si interfaccia, oltre al segnale di *clock* e al segnale di *reset*, con il segnale di ingresso da serializzare [**input:8bit**] e dal segnale di controllo *start*. Produce in uscita un segnale di [**output:1bit**] che corrisponde al flusso serializzato del byte in input e un segnale di *done* che indica la fine della serializzazione.

Al segnale di **start** della serializzazione il componente passa dallo stato STOPPED allo stato attivo. Quando il componente è attivo produce in uscita per **due cicli di clock** l'*n-esimo* bit del segnale in ingresso, incrementando poi il contatore per produrre in uscita l'*n+1-esimo* bit del byte in ingresso nei prossimi due cicli di clock. La serializzazione termina quando il contatore interno raggiunge il valore 111: il registro viene incrementato tornando quindi a 0 ma il serializzatore torna nello stato STOPPED, che alza il segnale di **done** a 1.

 Il flusso in uscita ha periodo di due cicli di clock in quanto al convolutore server produrre due bit sequenzialmente in uscita per ogni bit in entrata. In questo modo la velocità di serializzazione è ridotta della metà ma il convolutore riesce a produrre il flusso risultante sullo stesso ciclo di clock della macchina.



2.2 Convolutore

Il **convolutore** è il componente che emula il comportamento della macchina a stati del convolutore convoluzionale. E' stato realizzato seguendo il modello ad *automa a stati finiti (FSM)*. Il componente si interfaccia (oltre al segnale di *clock* e al segnale di *reset*) a un segnale di *reset* interno e a un segnale di *pause*. Questo permette al convolutore di fermare la propria macchina a stati ignorando l'*input* ma mantenendo comunque lo stato corrente della macchina. Questo stato di pausa viene utilizzato per attendere i caricamenti da e verso la memoria RAM che richiedono qualche ciclo di clock per caricare/scaricare i registri nella memoria e viceversa.

L'automa produce due bit in serie per ogni bit ricevuto in ingresso: per questo è fondamentale che il serializzatore mantenga per due cicli di clock il bit in ingresso. L'automa quindi possiede due stati per ogni macro-stato del convolutore convoluzionale, che corrispondono allo stato in cui l'uscita è settata a pk1 e l'uscita è settata a pk2.

La scelta di implementare il componente in questo modo è stata presa per rispettare le specifiche di progetto:

"Il flusso Y è ottenuto come concatenamento alternato dei due bit di uscita"

Avendo un convolutore implementato come **entity separata a sè stante** è possibile utilizzare il componente come da specifica anche in altri progetti. Se per esempio si fosse scelto di gestire l'output del convolutore come una coppia di segnali pk1 e pk2 si sarebbe ridotto il tempo di computazione ma la specifica riguardante il flusso di uscita di dimensione di 1bit sarebbe stata violata.


all'interno del registro di *count* supera il numero di parole. Questo sfrutta il fatto che il numero della parola corrente corrisponde al contenuto del registro *count*, in quando l'indirizzo della parola *n*-esima è *n*. Inoltre, se dovessimo essere nel caso in cui la lunghezza dello stream fosse 255, il confronto funzionerebbe ancora perchè fino a 255 il processo continuerebbe regolarmente mentre al raggiungimento di 256, valore possibile nel registro degli indirizzi a 16bit *count*, il confronto finirebbe correttamente per segnalare la fine dell'esecuzione.

```
if mux_count <= ("00000000" & reg_words) then
    o_done_signal <= '0';
else
    o_done_signal <= '1';
```

Multiplexer read write. Il registro *count* non è direttamente collegato con il segnale *address* della memoria RAM. Questo perchè in scrittura devono essere utilizzati gli indirizzi contigui partendo dall'indirizzo 1000. Questo multiplexer permette di selezionare quale indirizzo viene passato al segnale di indirizzo della memoria:

```
if i_rst = '1' or mux_rw_addr_sel = "00" or mux_rw_addr_sel = "11" then
    o_address <= reg_count;
elsif mux_rw_addr_sel = "01" then
    o_address <= (mux_count + mux_count) + "0000001111100110";
else --if mux_rw_addr_sel = "10" then
    o_address <= (mux_count + mux_count) + "0000001111100111";
end if;
```

Il mux seleziona di default il contenuto del registro *count* usato in lettura dello stream. Per la scrittura dei due byte corrispondenti all'elaborazione dell'*n*-esima parola, viene selezionato l'indirizzo $2n + 998$ per il primo byte e $2n + 999$ per il secondo. Questo permette di scrivere nell'indirizzo giusto i due byte derivati dall'elaborazione dell'*n*-esimo byte. Per esempio, la convoluzione terza parola verrà scritta negli indirizzi 1004 1005, in quanto la prima parola è scritta all'interno di 1000 1001 e la seconda in 1002 1003, come da specifica.

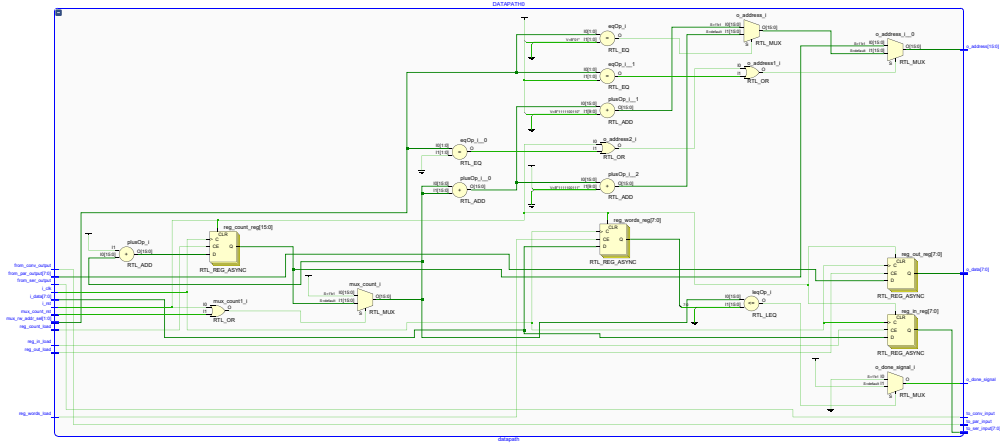

2.5 Macchina a stati

Il progetto è tutto contenuto all'interno della entity Vivado **project_reti_logiche**. Questa contiene al suo interno tutti i **components** del dispositivo (serializer, convolutor, parallelizer e datapath) e implementa tramite tre **process** (*FSM_STATE_CHANGE*, *FSM_FLOW*, *FSM_OUT*). Questa FSM permette di controllare il flusso d'esecuzione di tutto il dispositivo portando i segnali di controllo ai valori corretti in base allo stato in cui ci si trova.

2.5.1 Elenco delle transizioni

Segue un elenco delle transizioni. Vedi figura 2.1

RESET	=> i_start	? READ_WORD_RAM_REQUEST : RESET
READ_WORDS_RAM_REQUEST	=> READ_WORDS_RAM_READ	
READ_WORDS_RAM_READ	=> READ_RAM_REQUEST	
READ_RAM_REQUEST	=> o_done_signal	? DONE : READ_RAM
READ_RAM	=> SERIALIZE	
SERIALIZE	=> ser_done	? LOAD_FROM_PAR : SERIALIZE
LOAD_FROM_PAR	=> WRITE_RAM_1	
WRITE_RAM_1	=> WRITE_RAM_2	
WRITE_RAM_2	=> WRITE_RAM_WAIT	
WRITE_RAM_WAIT	=> READ_RAM_REQUEST	
DONE	=> i_start	? DONE : RESET

2.5.2 Descrizione degli stati

La macchina a stati è modellata come una macchina di Moore. I segnali di controllo sono dipendenti solamente dallo stato corrente della macchina. In seguito sono elencate le uscite dei segnali di controllo per ogni stato. Di default tutti gli stati sono portati al livello logico basso.

RESET

Lo stato di reset corrisponde allo stato iniziale della macchina. La macchina torna in questo stato alla fine di una computazione quando è stato riabbassato il segnale di start o quando il segnale di reset è portato a 1.

In questo stato si azzerava il registro count degli indirizzi tramite un multiplexer e si azzerava lo stato del convolutore, riportandolo nello stato iniziale in modo da poter iniziare una elaborazione sempre con il convolutore azzerato anche in caso di multiple elaborazioni in sequenza.

Si esce dallo stato di reset non appena una nuova elaborazione è richiesta tramite il segnale di start.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	1
mux_count_rst	1
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	1
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.1: Uscite nello stato RESET.

READ_WORDS_RAM_REQUEST

Nello stato di READ_WORDS_RAM_REQUEST si carica all'interno del registro words il numero di byte corrispondente alla lunghezza dello stream in input. Questo valore viene richiesto alla RAM in questo stato.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	1
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.2: Uscite nello stato READ_WORDS_RAM_REQUEST.

READ_WORDS_RAM_READ

Essendo la memoria sincrona, essa rilascia il dato richiesto al ciclo di clock precedente solamente durante quello successivo. In questo stato, raggiunto nel ciclo di clock immediatamente successivo al ciclo dello stato READ_WORDS_RAM_REQUEST, si carica il valore recuperato dalla RAM all'interno del registro *words*.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	1
reg_count_load	1
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.3: Uscite nello stato READ_WORDS_RAM_READ.

READ_RAM_REQUEST

READ_RAM_REQUEST è lo stato che richiede alla memoria RAM il byte dello stream da leggere per proseguire con l'elaborazione. Per questo utilizza il mux di selettore indirizzo a 00 in modo da andare a leggere dall'indirizzo di lettura già contenuto nel registro di count.

Oltre all'interrogazione della RAM lo stato effettua una funzione di controllo: se dal datapath arriva il segnale *o_done_signal* il prossimo stato non sarà quello di caricamento nel registro in della parola letta dalla memoria ma lo stato di DONE, dove viene notificata la fine dell'elaborazione.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	1
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.4: Uscite nello stato READ_RAM_REQUEST.

READ_RAM

In questo stato il byte dello stream richiesto al ciclo precedente viene letto e caricato all'interno del registro *reg_in*. Inoltre è alzato il segnale di start del serializzatore in modo da far partire l'elaborazione nel ciclo successivo.

Signal	Value
reg_in_load	1
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	1
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.5: Uscite nello stato READ_RAM.

SERIALIZE

Nello stato serialize avviene tutto il calcolo della convoluzione del byte presente all'interno del registro *reg_in*. Il serializzatore continua finchè non ha serializzato tutto il registro *reg_in*, quando alzerà il segnale *ser_done*, che mette in pausa il convolutore. Il parallelizzatore, partito anch'esso con il segnale di *ser_start* sarà valido alla fine della convoluzione del byte. Quando il segnale di *ser_done* è alzato dopo 16 cicli di clock si passa alla sezione di caricamento in RAM.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.6: Uscite nello stato SERIALIZE.

LOAD_FROM_PAR

In questo stato si carica dal registro interno del parallelizzatore al registro di uscita *reg_out* il primo byte da scrivere in memoria. Il byte corretto viene selezionato mandando al parallelizzatore il bit di comando del suo mux di uscita. Il primo byte viene selezionato con il segnale 0.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	1
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0

Tabella 2.7: Uscite nello stato LOAD_FROM_PAR.

WRITE_RAM_1

Nel primo stato di scrittura viene richiesta alla RAM la scrittura del primo byte, presente già nel registro di uscita. Questo viene scritto all'indirizzo selezionato con il mux di indirizzo a 01. Inoltre sempre durante questo stato viene richiesto il caricamento del secondo byte in ingresso nel registro di out, in modo da averlo già caricato per il successivo ciclo di clock e richiedere già la sua scrittura.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	1
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	01
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	1
o_en	1
o_we	1
o_done	0

Tabella 2.8: Uscite nello stato WRITE_RAM_1.

WRITE_RAM_2

In questo stato, come nel precedente, viene richiesta la scrittura del registro di output, che in questo ciclo di clock avrà caricato il secondo byte presente nel parallelizzatore. Per il secondo byte viene scelto l'indirizzo selezionato 10 dal mux degli indirizzi.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	10
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	1
o_we	1
o_done	0

Tabella 2.9: Uscite nello stato WRITE_RAM_2.

WRITE_RAM_WAIT

Durante questo ciclo di clock la RAM sta completando il caricamento del secondo byte dello stream di uscita. Con questo stato di attesa si aspetta in modo da avere una RAM valida già in uscita da questo stato. Inoltre si incrementa il counter degli indirizzi in modo che il prossimo stato (READ_RAM_REQUEST) abbia il contatore aggiornato e possa svolgere la verifica dello stato dell'elaborazione.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	1
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	0



Tabella 2.10: Uscite nello stato WRITE_RAM_WAIT.

DONE

Questo è lo stato di fine elaborazione. Esso porta il segnale *o_done* a alto. Si resta in questo stato fintantochè il segnale di start non viene riabbassato dall'utente. A quel punto la macchina tornerà nello stati iniziale (RESET) abbassando il segnale di done e rendendolo pronto per una nuova elaborazione, come da specifica.

Signal	Value
reg_in_load	0
reg_out_load	0
reg_words_load	0
reg_count_load	0
mux_count_rst	0
mux_rw_addr_sel	00
ser_start	0
conv_reset	0
par_set_out	0
o_en	0
o_we	0
o_done	1

Tabella 2.11: Uscite nello stato DONE.

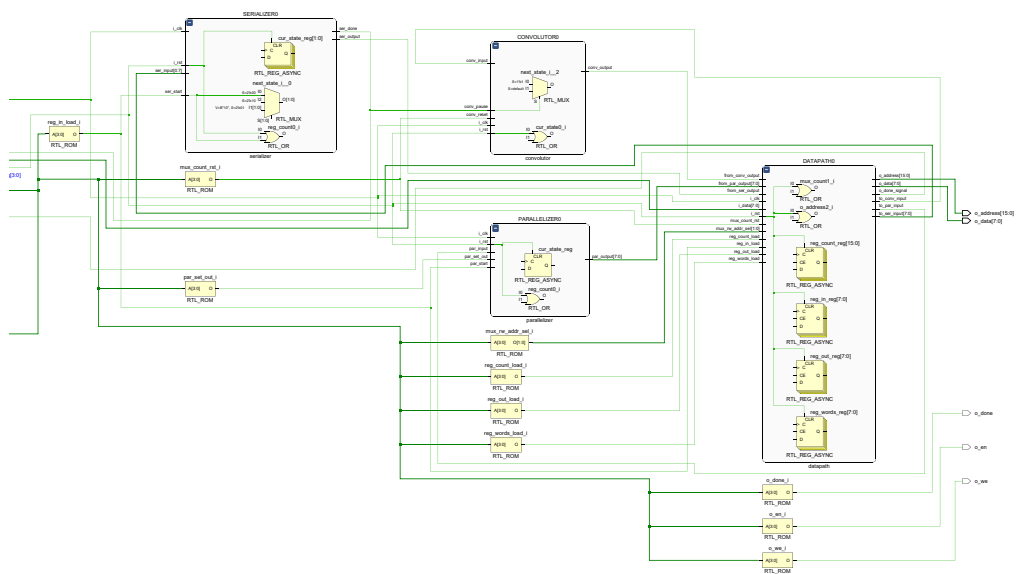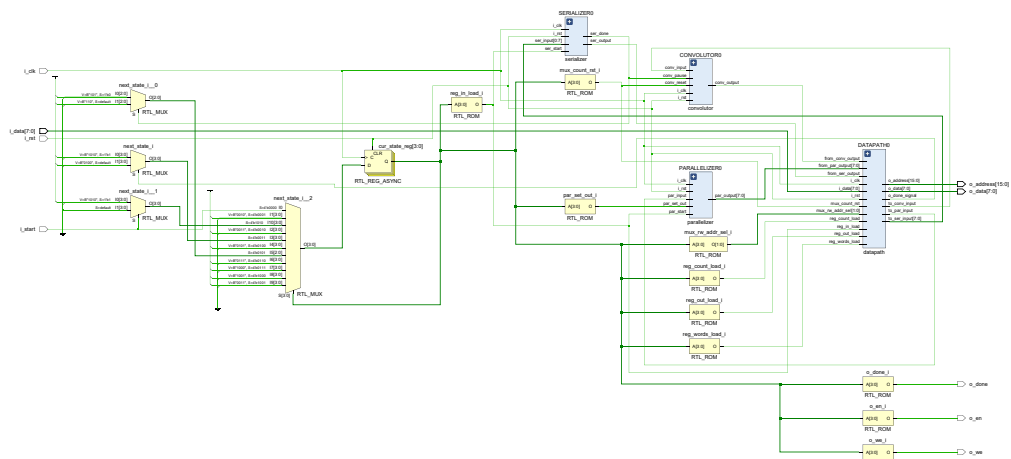

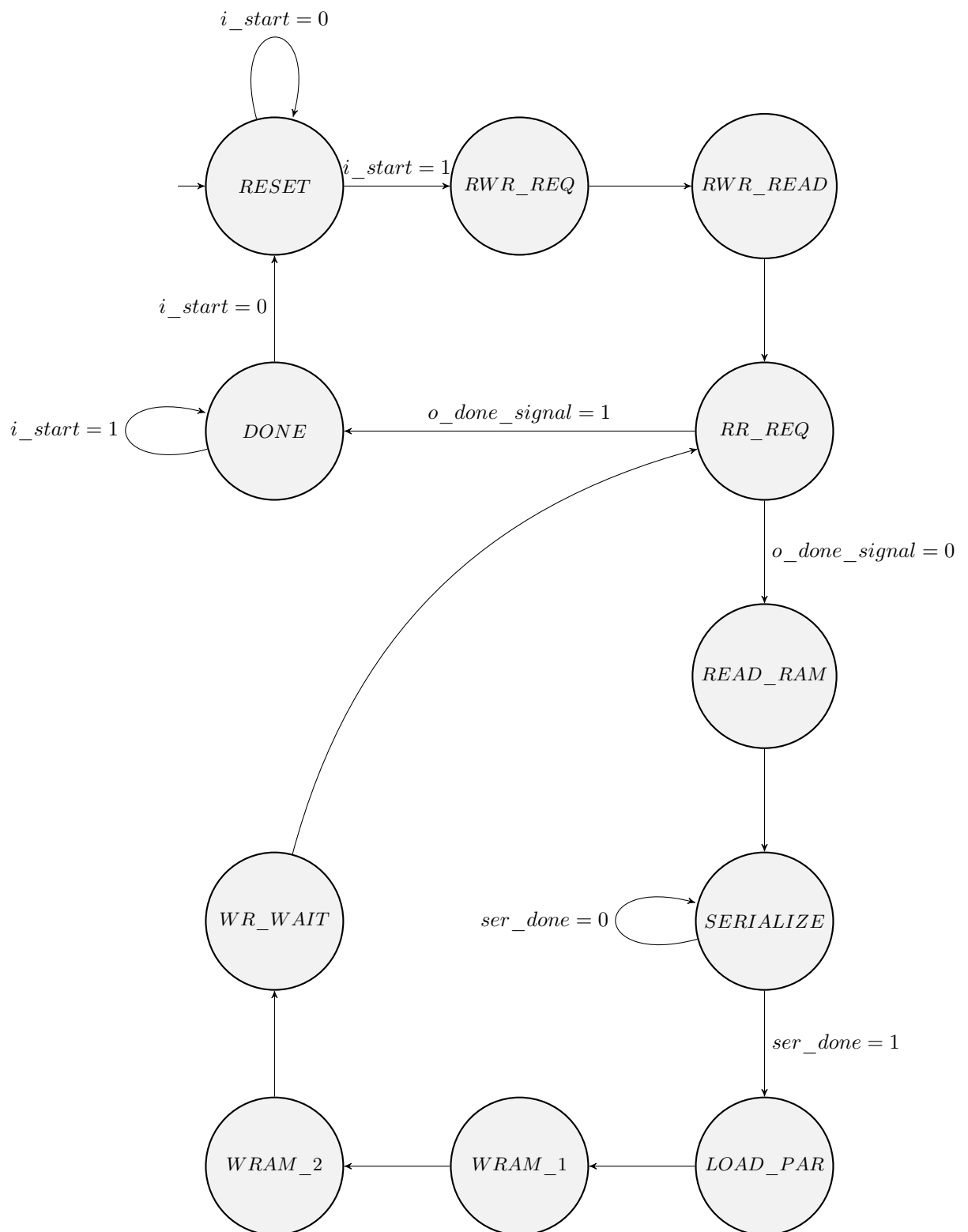


Figura 2.1: FSM Flow

Capitolo 3

Risultati sperimentali

Il dispositivo progettato è stato sintetizzato e testato con il tool Vivado di Xilinx. Vengono riportate ora le analisi sugli aspetti di sintesi del dispositivo e sui test effettuati su di esso.

3.1 Sintesi

La sintesi è eseguita con un constraint sul periodo di clock di **100ns** e con una fpga target **FPGA Artix 7 xc7a200tfbg484-1**.

3.1.1 Componenti

Il report di sintesi riassume l'elenco dei componenti della FPGA utilizzati per sintetizzare il dispositivo.

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Slice LUTs*	109	0	0	134600	0.08
LUT as Logic	109	0	0	134600	0.08
LUT as Memory	0	0	0	46200	0.00
Slice Registers	81	0	0	269200	0.03
Register as Flip Flop	81	0	0	269200	0.03
Register as Latch	0	0	0	269200	0.00
F7 Muxes	1	0	0	67300	<0.01
F8 Muxes	0	0	0	33650	0.00

Si può notare come tutti i registri utilizzati siano **sincroni** (flip flop).

3.1.2 Timing

Il report di timing riassume i parametri della scheda in relazione al segnale di clock

Slack (MET) : 95.783ns (required time - arrival time)
Source: DATAPATH0/reg_count_reg[3]/C
{rise@0.000ns fall@50.000ns period=100.000ns}

```

Destination:          FSM_onehot_cur_state_reg[4]/D
                      {rise@0.000ns fall@50.000ns period=100.000ns}
Path Group:           clock
Path Type:            Setup (Max at Slow Process Corner)
Requirement:          100.000ns (clock rise@100.000ns - clock rise@0.000ns)
Data Path Delay:      4.066ns (logic 1.496ns (36.793%) route 2.570ns (63.207%))
Logic Levels:         4 (CARRY4=2 LUT4=1 LUT6=1)
Clock Path Skew:      -0.145ns (DCD - SCD + CPR)
  Destination Clock Delay (DCD):    2.100ns = ( 102.100 - 100.000 )
  Source Clock Delay (SCD):         2.424ns
  Clock Pessimism Removal (CPR):    0.178ns
Clock Uncertainty:    0.035ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
  Total System Jitter (TSJ):        0.071ns
  Total Input Jitter (TIJ):         0.000ns
  Discrete Jitter (DJ):             0.000ns
  Phase Error (PE):                 0.000ns

```

Si può notare come lo **slack** (parametro che indica il tempo tra il delay massimo della logica combinatoria e il prossimo rising-edge del ciclo di clock) sia particolarmente elevato. Questo a grazie al delay della logica combinatoria (**4.066ns**) che risulta più di un ordine di grandezza inferiore al periodo del ciclo di clock (100ns). Questo dato indica quindi che la scheda sarebbe in grado di girare a 10 volte la velocità attuale, ovvero con un ciclo di clock di periodo 10ns (100Mhz).

Capitolo 4

Conclusione